

Georg-Simon-Ohm Fachhochschule Nürnberg
 Fachbereich Nachrichten- und Feinwerktechnik
 Prof. Dr. J. Siegl; Semester NT5/ME5; WS 96/97

Abschlußprüfung Schaltungstechnik

Hilfsmittel: max. 6 handbeschriebene DIN-A4-Blätter; Taschenrechner

4 Aufgaben; Prüfung am 04.02.97

Name:

Semester:


1. Aufgabe

19 Punkte

1.1 Wie groß sollte R_x für „Ruhestromkompenstation“ eines realen OP-Verstärkers sein?

1.2 Bestimmen Sie die Schleifenverstärkung aus U_3/U_1 sowie U_2/U_3 und dem Produkt daraus für den Fall, daß $V_{ud} = 10000/(1 + jf/10 \text{ KHz})$ ist und skizzieren Sie das Ergebnis im Bodediagramm.

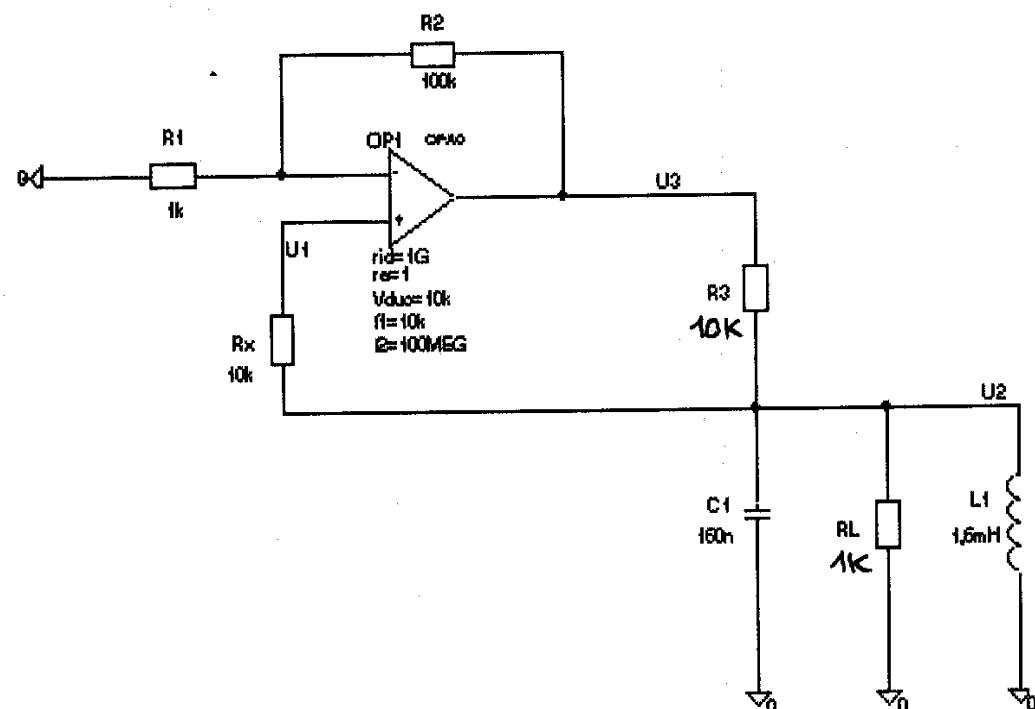1.3 Unter welchen Bedingungen erfolgt Schwingungseinsatz?



2. Aufgabe



18 Punkte

Q_1 ; $I_S = 10^{-5} \text{ A}$; $\beta = 100$; $r_b = 500 \Omega$; $r_c = 200 \text{k}\Omega$; J_1 wie angegeben;

2.1 DC-Analyse: Ermitteln Sie den Arbeitspunkt von Q_1 und J_1 .

2.2 Bestimmen Sie RC_{opt} für größtmögliche unverzerrte Aussteuerung von Q_1 .

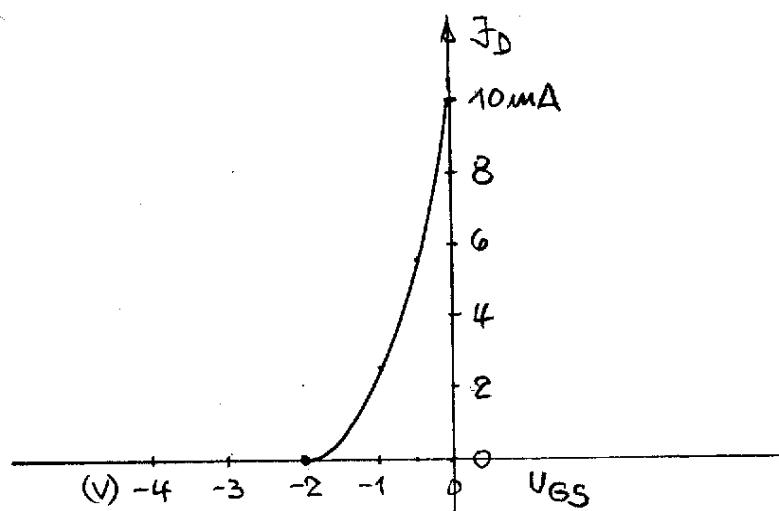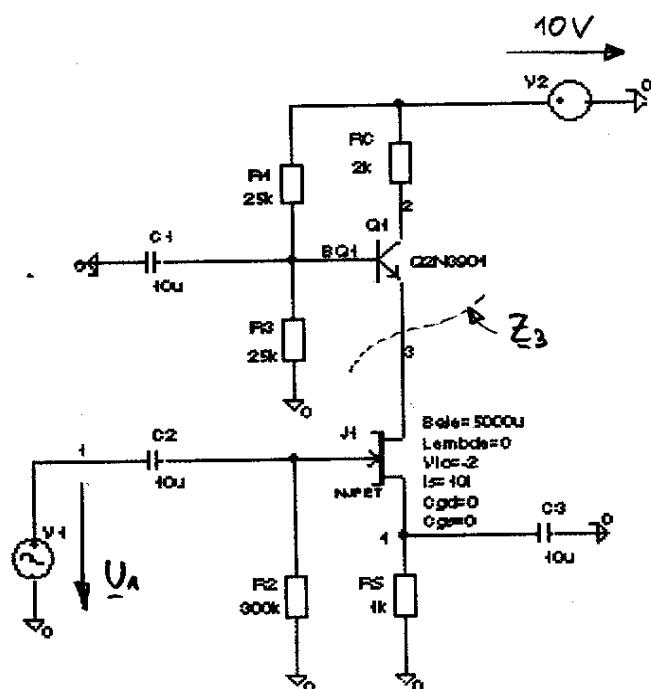2.3 AC-Analyse im Arbeitspunkt: Wie groß ist Z_3 ? Bestimmen Sie die Verstärkung U_2/U_1 .



18 Punkte

3. Aufgabe

$$M_1: U_p = 1V; \beta = 200\mu A/V^2$$


$$M_2: U_p = -2V; \beta = 100\mu A/V^2$$

3.1 Bestimmen Sie den Arbeitspunkt von M_1 und M_2 (Annahme: M_2 abgeschnürt, mit Begründung).

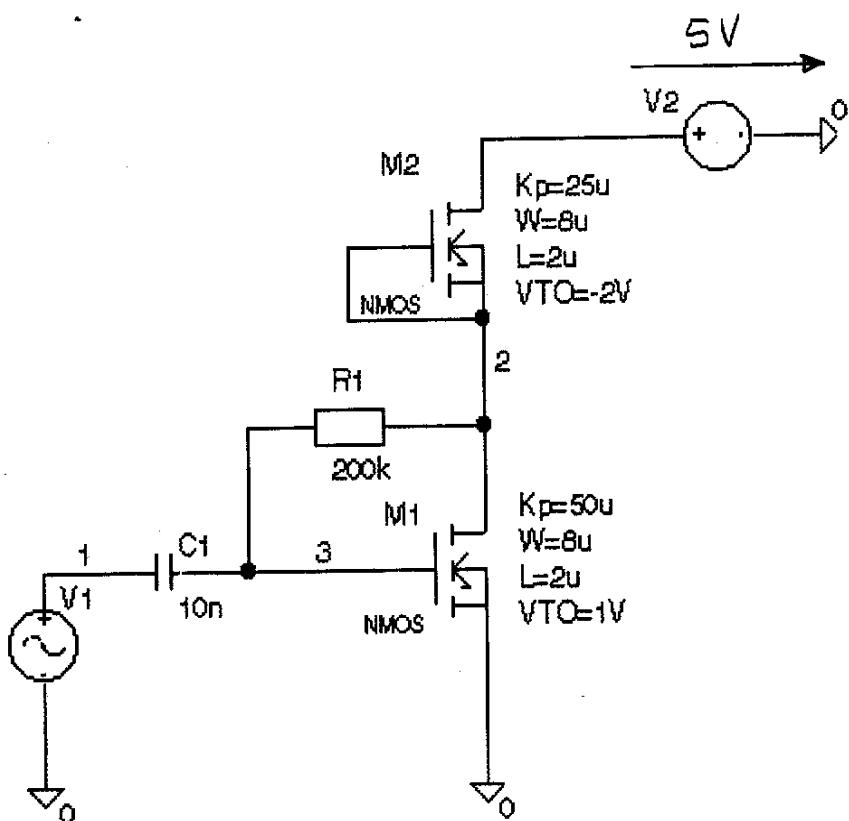3.2 AC-Analyse im Arbeitspunkt: Wie groß ist die Verstärkung U_2/U_1 ?

Allgemein gilt:/

$$I_D = \begin{cases} \beta \left[(U_{GS} - U_p) \cdot U_{DS} - U_{DS}^2 / 2 \right] & \dots \text{Linearer Betrieb} \\ (\beta/2) (U_{GS} - U_p)^2 & \dots \dots \dots \text{Sättigungsbetrieb} \end{cases}$$



4. Aufgabe


21 Punkte

($Q_i : I_s = 10^{-15} \text{ A}$; $\beta = 100$)

4.1. Bestimmen Sie die Arbeitspunkte der Transistoren Q_1 bis Q_6

4.2 Wie groß ist der Eingangswiderstand an $1+$, sowie zwischen $3+$ und $3-$?

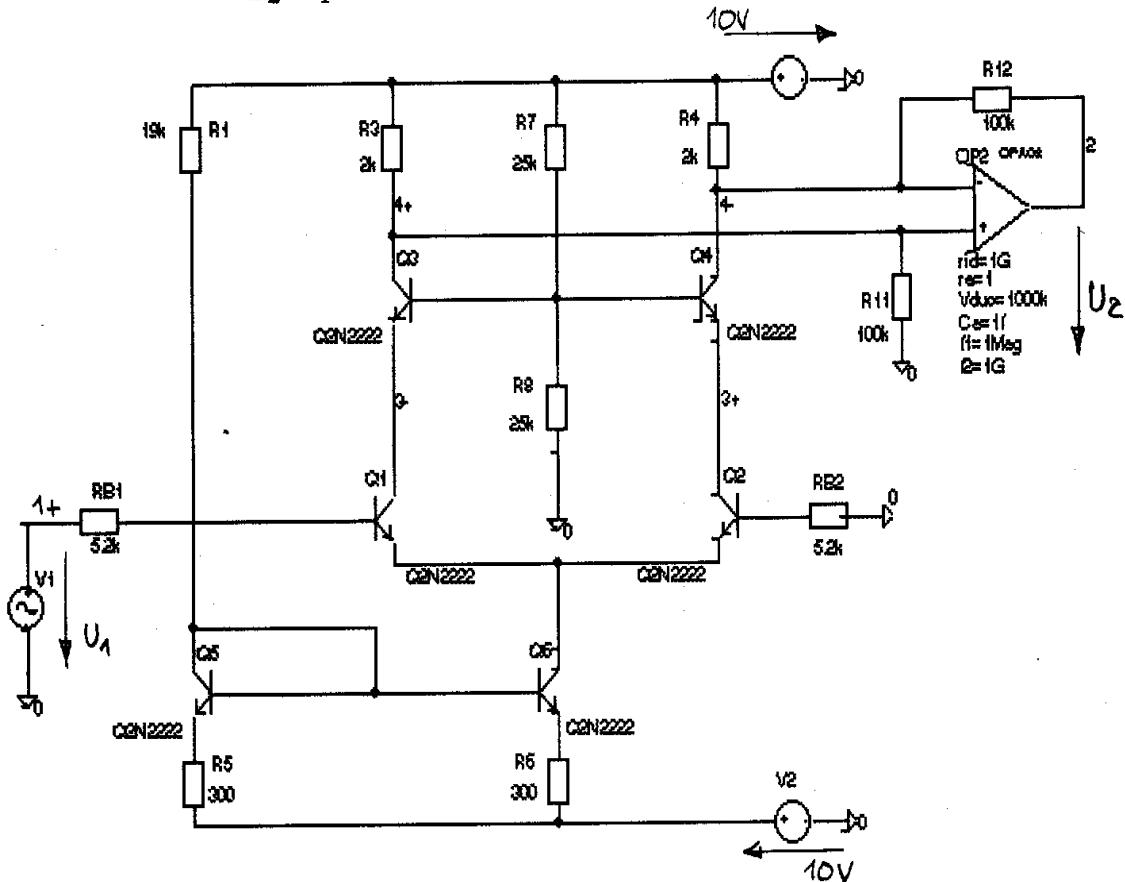
4.3 Ermitteln Sie U_2 / U_1 ; bestimmen Sie den Arbeitspunkt von U_2 .



$$1.1 \quad R_X = 1K \parallel 100K$$

$$1.2 \quad Z_X = \frac{1}{1/R_L + j\omega G + 1/j\omega L_1} = R_L \cdot \frac{j\omega L_1 / R_L}{1 + j\omega L_1 / R_L + (j\omega)^2 G L_1};$$
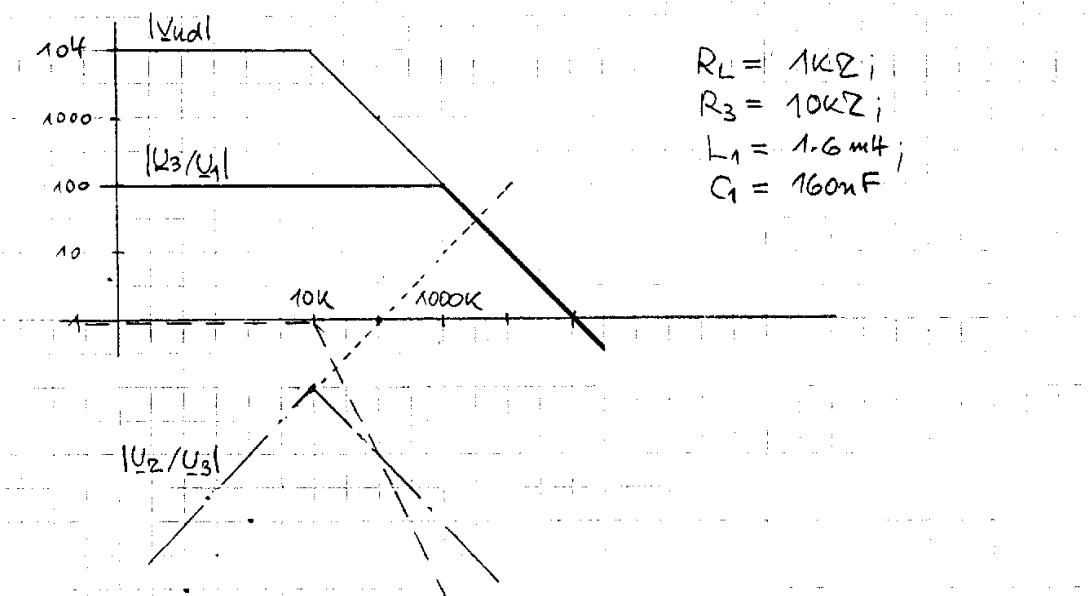
$$\begin{aligned} \frac{U_2}{U_3} &= \frac{Z_X}{R_3 + Z_X} = \frac{R_L \cdot j\omega L_1 / R_L}{R_3 (1 + j\omega L_1 / R_L + (j\omega)^2 G L_1) + R_L \cdot j\omega L_1 / R_L} \\ &= \frac{R_L}{R_3} \cdot \frac{j\omega L_1 / R_L}{1 + (1 + R_L / R_3) j\omega L_1 / R_L + (j\omega)^2 G L_1}; \end{aligned}$$



$$1.3 \quad \varphi_g = 0 \quad \text{bei } f = 10KHz; \quad g = 100 \cdot 1/m$$

→ Schwingbedingung erfüllt.

$$2.1 \quad I_D = \frac{5mA/V^2}{2} \cdot (U_{GS} + 2V)^2 = U_{GS}/1k\Omega; \quad U_{GS}^2 - 4V \cdot U_{GS} + 4V^2 = \frac{2}{5}V \cdot U_{GS}; \quad U_{GS} = -1.9$$

$I_D^{(A)} = 1.28mA; \quad I_{CQ1} = 1.28mA;$

$$U_{DS} = 3V; \quad U_{CE} = 3.1V$$

$$2.2 \quad R_{C,OPT} = 2.03k\Omega;$$

$$2.3 \quad Z_3 = 21\Omega + 5\Omega;$$

$$g_{m1,21} = \frac{2}{2V} \cdot \sqrt{10mA \cdot 1.28mA} = 1/280\Omega$$

$$g_{m1,21} \cdot r_{e,Q1} \cdot g_{m1,Q1} \cdot 2000\Omega \cdot U_1 = U_2 = 7$$

$$3.1 \quad I_{D,M2} = \frac{0.1 \text{ mA/V}^2}{2} \cdot 4\text{V}^2 = 0.2 \text{ mA};$$

$$I_{D,M1} = \frac{0.2 \text{ mA/V}^2}{2} \cdot (U_{GS} - 1\text{V})^2 = 0.2 \text{ mA}; \quad U_{GS} = 2.41\text{V}$$

$$U_{DS,M1} = 2.41\text{V}; \quad U_{DS,M2} = 2.59\text{V};$$

$$3.2 \quad g_{m,M1} = 200\text{k}; \quad g_{m,M1} = \frac{2}{1\text{V}} \cdot \sqrt{0.2 \text{ mA} \cdot 0.1 \text{ mA}} = 1/3.5\text{k}$$

$$= 57; \quad g_{m,M2} = \frac{2}{2\text{V}} \cdot \sqrt{0.2 \text{ mA} \cdot 0.2 \text{ mA}} = 1/5\text{k}$$

$$4.1 \quad I_{C,25} = I_{C,26} = 1\text{mA}; \quad I_{C,21} = I_{C,22} = I_{C,24} = I_{C,23} = 0.5\text{mA}$$

$$U_{CE,25} = 0.7\text{V}; \quad U_{CE,26} = 9\text{V}; \quad U_{CE,21} = U_{CE,22} = 5\text{V};$$

$$U_{CE,23} = U_{CE,24} = 4.7\text{V};$$

$$Z_{1t} = 20.8\text{k}\Omega; \quad Z_{3t,3c} = 104\Omega;$$

$$0.5\text{mA} = (10\text{V} - U_{RN})/2\text{k} + U_{RN}/100\text{k}$$

$$0.5\text{mA} = (10\text{V} - U_{RN})/2\text{k} + (U_{RN} - U_2)/100\text{k}$$

$$\rightarrow U_2 = 0;$$

$$\frac{U_1}{208\Omega} + \frac{U_{RN}}{2\text{k}} + \frac{U_{RN}}{100\text{k}} = 0;$$

$$-\frac{U_1}{208\Omega} + \frac{U_{RN}}{2\text{k}} + \frac{U_{RN}}{100\text{k}} - \frac{U_2}{100\text{k}} = 0;$$

$$\frac{U_1}{104\Omega} + \frac{U_2}{100\text{k}} = 0 \rightarrow \frac{U_2}{U_1} = 9.61;$$